



热门搜索: [电子元器件](#) [PCB](#) [Google](#) [发展趋势](#)


[电子元件网](#) > [元件知识](#) > [电压敏感元件](#) > [气体二极管组成的信号线保护电路](#)

> 元件知识 元器件知识 来源: 电子元件网 作者: 电子元器件手册 时间: 2009-08-24 Tag: 点击: 2

- 概述
- 电阻器
- 电位器
- 电容器
- 电感元件
- 变压器
- 继电器
- 保险元件
- 开关
- 发光指示器件
- 接插件
- 电声器件
- 谐振元件
- 二极管
- 三极管
- 场效应管
- 晶闸管
- 集成电路
- 温敏元件
- 光敏元件
- 湿敏元件
- 电压敏感元件
- 力敏元件
- 磁敏元件
- 气敏元件
- 传感器
- 片状元器件
- 数码显示管

气体二极管组成的信号线保护电路

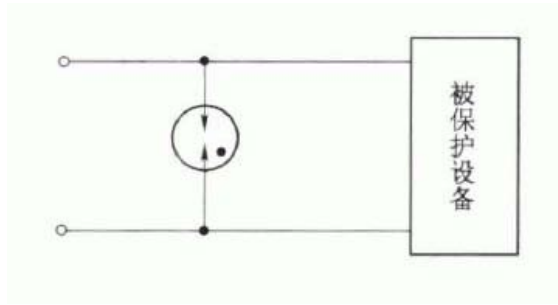通常，信号电路运行时不接地。如果将一个[二极管气体放电管](#)接在被保护设备前的两信号线之间，可在差模浪涌电压对设备造成任何损坏之前进行保护，如图所示



[点击下载气体二极管组成的信号线保护电路PDF版](#)



[互联网](#) [电子元件网](#)